武汉理工大学考试试卷 (A卷)

2022~2023 学年 1 学期 测控系统微处理器原理及应用 课程 闭卷

时间 120 分钟, <u>64</u> 学时, <u>4</u> 学分, 总分 100 分, 占总评成绩 <u>60</u>% 2022 年 11 月

题号	1	1 1	111	四	五.	六	七	八	九	+	合计
满分	20	35	25	20							100
得分											

	得分											
彳	导分		一、选	择题((4 个答	案中只	有一个	下正确,	每小点	题2分	,共20	3分)
	1、在	MCS-51	系统中	,不能	た 由程/	亨指定	内容的	寄存器	:是() 。		
	(A)	TMO	D	(B)	IP	(C	() PC		(D)	SP		
	2、在	MCS-5	1 系列□	中,操作	作外部	RAM 时	, CPU	会对() [引脚产	生控制	0
	(A)	/PSEN	(B)/EA		(C)	RST	((D)/R	D		
	3、在	MCS-5	1 系列口	Þ,在	()寄存	器中对	中断源	进行优	1. 先级证	2置。	
	(A)	IE	(B) II)	(C)	TCON		(D) P	CON		
	4、单	片机的	数据线	有n棖	! ,意味	卡着其能		俞 ()。			
	(A)	n 个 b	yte	(B) n	个bit	(C)	2n 个	byte	(D)	n2 个 b	it	
			的地址)。
			个单元				·				_	
	6、C5		时,不									
	(A)	P0	(B)变	量	(C)	自定と	义函数	(D) 中	断服务	各函数	
			的 51 子							10		
	(A)	5种	(1	3)2种	1	(C)	3种	(D)4种			
	8, MCS	S-51 的	751子	系列中	只具有	通用箱	ì入输出	出功能的	9并口力	是 ()。	
	(A)	P0	(B) P1		(C)	P2		(D)	Р3		
	9、MCS	S-51 的	751子	系列的	中断源	序号范	围是	()。			
	(A) (0~4	(B)1 [~] 5		(C) 0	~5	(D) 1	6			
			nsigne									
	(A)	$0^{\sim}255$	(B) 1~25	56	(0	0~65	5535	(D)	-128 [^]	127	

得分

二、简答题(每小题 5 分, 共 35 分)

1、MCS-51 的时序包括哪几个周期概念? 当晶振频率为 12MHz 时,读取一个字节需要多少时间?

答:

2、若 fosc=12MHz,用 T0 工作于方式 0、1 和 2 时,最大的定时时间各为多少? 答:

3、6264 是 8KX8 位的静态数据存储芯片,MCS-51 扩展 1 片 6264,采用线选法,P2.7 连该6264 的片选信号/CE1,未用到的地址线取值可 0 可 1,试分析该 6264 可能的地址范围? 答:

4、试从功能、结构上分析 51 单片机四个并口的共同与差异?答:	
5、 MCS51 的中断优先级的处理原则是什么?各个中断源的入口地址是多少?答:	


间?		C51	中数	据类型	! code	, idata	. xdata.	pdata	分别对应	51 单	自片机的	哪些存储空
□]		答:										
	7、	为什	么要邓	寸按键:	进行消排	外处理?	请写出软 [⁄]	件消抖用	的延迟函	数(设)主频为	12MHz) ?
;	答:											

得分

三、编程题(共20分)

1、已知 51 单片机的晶振频率为 12MHz。现有一个 LED 灯与 P1.0 引脚相连接,低电平点亮。请利用定时器设计程序,使 LED 灯进行闪烁,点亮 1 秒,熄灭 1 秒,不断循环(附必要的注释)。(10 分)

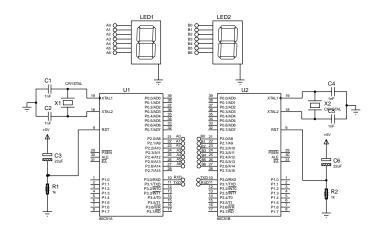
2、采用双机串行通信,其中甲机发送数据,乙机接收数据,两机 fosc 为 11.0592MHz,波特率为 2.4k,串口方式 1。甲机循环发送数字 $0\sim F$,乙机接收,发送值和接收值分别显示在双方 LED 数码管上。编写甲机程序(查询或中断方式任选,程序附必要的注释)。(15 分)



得分

四、设计题(共20分)

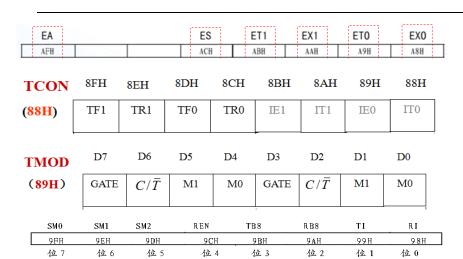设计一个以 51 单片机为核心的竞赛抢答控制器:设计有 4 个按键,其中两个用于主持人的抢答开始键和清零键,A 选手抢答键连外部中断 0,B 选手抢答键连外部中断 1;1 个七段数码管用于倒计时;2 个 LED 灯分别显示 A、B 选手抢答状态。抢答开始后数码管显示倒计时 9~0 秒,若 10 秒内无选手抢答,数码管显示"-";若 10 秒内有选手抢答,计时停止,且对应的选手 LED 点亮;清零键按下后恢复数码管初态以及 LED 灯初态。(1)设计测控方案,画出简要的原理图并解释其功能;(2)进行程序设计,包括详细的功能注释。(20 分)解:



串行口	波特率	$f_{ m osc}$	SMDO			
工作方式	(bps)	(MHz)		C/\overline{T}	工作方式	初值
方式 0	0.5M	6	×	×	×	×
刀式。	1M	12	×	×	×	×
方式 2	187.5K	6	1	×	×	×
7131, 2	375K	12	1	×	×	×
	62.5K	12	1	0	2	FFH
	19.2K	11.0592	1	0	2	FDH
	9600	11.0592	0	0	2	FDH
	4800	11.0592	0	0	2	FAH
A	2400	11.0592	0	0	2	F4H
方式1或 方式3	1200	11.0592	0	0	2	E8H
7,7243	19.2K	6	1	0	2	FEH
	9600	6	1	0	2	FCH
	4800	6	0	0	2	FCH
	2400	6	0	0	2	F9H
	1200	6	0	0	2	F2H

表 5-1 LED 数码管的字型码

显示	共阴极	共阳极	显示	共阴极	共阳极			
字符	字型码	字型码	字符	字型码	字型码			
0	3FH	COH	С	39H	С6Н			
1	06H	F9H	d	5EH	A1H			
2	5BH	A4H	E	79H	86H			
3	4FH	вон	F	71H	8EH			
4	66H	99H	P	73H	8CH			
5	6DH	92H	Ū	3EH	C1H			
6	7DH	82H	T	31H	CEH			
7	07H	F8H	У	6EH	91H			
8	7FH	80H	Н	76H	89H			
9	6FH	90H	L	38H	C7H			
A	77H	88H	"灭"	OOH	FFH			
Ъ	7CH	83H						